

EXERCÍCIOS

1- Qual a finalidade do DIAC no conjunto de direção do anemômetro tipo F?

R- Regular a tensão para o amplificador PC 115A 101.

2- Qual o valor ôhmico do resistor (R-103) do conjunto de velocidade do anemômetro tipo F?

R- 60 OHM.

3- Qual a frequência de operação do síncro 18CT4 do conjunto de velocidade do anemômetro tipo F?

R- 400Hz.

4- Qual a função do LINVAR no servo de velocidade do sistema de anemômetro EVERSHED?

R- Transdutor.

5- Qual amplificador está incluindo em cada um dos servos, na RTU do anemômetro EVERSHED?

R- PA-112-A

6- Qual a finalidade do conjunto de engrenagens de razão 2,4:1 no servo de velocidade, do anemômetro EVERSHED?

R- É um sobressalente, usado caso o navio necessite receptores de 180 nós, basta fazer a troca entre os dois conjuntos de engrenagem.

7- Cite a finalidade do capacitor C3 no servo de velocidade do anemômetro EVERSHED.

R- Aumentar o fator de potência do servo motor do sistema de velocidade.

8- Descreva respectivamente a finalidade dos capacitores C-105 e C-106 do conjunto de velocidade do anemômetro tipo F.

R- Melhorar o fator de potência (rendimento). Capacitores em paralelo aumentam a capacitância.

9- Caso falha o Transformador T1 do sistema de alimentação do anemômetro EVERSHED o que ocorrerá?

R- O amplificador de potência ficará sem alimentação, não teremos como realizar o teste de direção o Transmissor (TX) do detector de direção ficará sem alimentação e DIODO D1 sem alimentação.

10- Quais os fusíveis do Anemômetro EVERSHED, quais os fusíveis fazem a proteção dos amplificadores (PA112-1 e 2)?

R- FS1 e FS2.

11- Analisando o circuito de teste de velocidade do anemômetro EVERSHED. O que acontecerá se houver uma avaria em R15, estando a chave de teste na posição número 4?

R- Não haverá alimentação para o teste de velocidade.

12- Analisando o diagrama do anemômetro, qual a finalidade da alimentação de 1 volt, oriunda do Transformador T2?

R- Alimenta o teste de velocidade.

13- Descreva a finalidade do diodo 1 no servo de velocidade do Anemômetro EVERSHED?

R- Retificar em meia onda o sinal de 10volts 400Hz vindo de T1.

14- O que acontecerá se houver uma avaria no R14 (CIRCUITO DE TESTE DE VELOCIDADE) do anemômetro EVERSHED, estando a chave na posição 4?

R- Não haverá alimentação para o teste de velocidade.

15- Qual a finalidade dos diodos D5 e D6, do painel de distribuição de alimentação, do anemômetro EVERSHED?

R- Funcionam como reguladores de tensão.

16- No anemômetro EVERSHED, qual é o ponto de teste é usado como referência para todas as outras medições?